

1 Notation

$x \rightarrow y := \neg x + y$

AND	\wedge	\cdot
OR	\vee	$+$
NOT	\neg	$\overline{}$
NAND	\uparrow	$\overline{A \cdot B}$
NOR	\downarrow	$\overline{A + B}$
XOR	\oplus	\neq
XNOR	\odot	\equiv

Rechengesetze

Kommutativgesetze

$A \cdot B = B \cdot A$
 $A + B = B + A$

Assoziativgesetze

$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
 $(A + B) + C = A + (B + C)$

Distributivgesetze

$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$
 $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$

Identitätsgesetze

$A \cdot 1 = A$
 $A + 0 = A$

Negationsgesetze

$A \cdot \neg A = 0$
 $A + \neg A = 1$

Idempotenzgesetze

$A \cdot A = A$
 $A + A = A$

Null- und Einselementgesetze

$A \cdot 0 = 0$
 $A + 1 = 1$

Absorptionsgesetze

$A \cdot (A + B) = A$
 $A + (A \cdot B) = A$

De Morgan'sche Gesetze

$\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$
 $\neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$

2 Beweise

$\neg 1 = 0$

$\neg 1 = \neg 1 + 0$ (Neutrales Element 0)
 $= \neg 1 + \neg \neg 0$ (Idempotenz)
 $= \neg(1 \cdot \neg 0)$ (De Morgan)
 $= \neg \neg 0$ (Neutrales Element 1)
 $= 0$ (Idempotenz)

Keine 3-elementige Boolesche Algebra

Angenommen, es existiert eine 3-elementrige Boolesche Algebra $M = \{1, 0, a\}$. Für $\neg a$ gibt es 3 jeweils widersprüchliche Möglichkeiten:

$\neg a = 0 \rightarrow 1 = a + \neg a = a + 0 = a$
 $\neg a = 1 \rightarrow 0 = \neg a \cdot a = 1 \cdot a = a$
 $\neg a = a \rightarrow 1 = a + \neg a = a + a = a$


Funktionale Vollständigkeit von $\{\rightarrow, \oplus\}$

Es ist zu zeigen, dass die Menge $\{\rightarrow, \oplus\}$ funktional vollständig ist, gegeben dass $\{+, \neg\}$ funktional vollständig ist.

Da jede Funktion mit $+$ und \neg darstellbar ist, genügt es zu zeigen, dass sowohl $+$ als auch \neg mit \rightarrow und \oplus ausgedrückt werden können:

$\neg x = 1 \oplus x$
 $= (x \rightarrow x) \oplus x$
 $x + y = \neg x \rightarrow y$
 $= ((x \rightarrow x) \oplus x) \rightarrow y$

3 Digitale Logikbausteine

 

Multiplexer (Mux)

Ein Multiplexer (Mux) wählt eines von vielen Eingangssignalen aus und leitet dieses auf einen einzelnen Ausgang. Er fungiert als mehrere-zu-eins-Schalter.
 n Daten + $\log_2(n)$ Steuerung

- Auswahl eines Datenkanals aus mehreren Quellen.
- Routing eines Signals basierend auf einer Steueradresse.

Demultiplexer (Demux)

Ein Demultiplexer (Demux) nimmt ein einzelnes Eingangssignal und leitet es auf eines von vielen Ausgangssignalen. Er funktioniert als eins-zu-mehrere-Schalter.
 $\log_2(n)$ Steuerung + n Ausgänge

- Verteilung eines Datenkanals auf mehrere Ausgänge.
- Erzeugung mehrerer Steuersignale aus einem einzigen Eingang.

Decoder

Ein Decoder hat n binäre Eingangsleitungen und 2^n Ausgangsleitungen. Für jede Eingangskombination wird genau einer der Ausgänge aktiviert.
 n Eingänge $\rightarrow 2^n$ Ausgänge

- Jede Eingangskombination aktiviert genau einen Ausgang.
- Einsatz z.B. in digitalen Anzeigesystemen, um eine binäre Zahl in eine spezifische Anzeige zu übersetzen.

Encoder

Ein Encoder hat 2^n Eingangsleitungen, von denen jeweils nur eine aktiv sein darf, und wandelt diese in eine n -Bit binäre Zahl um.
 2^n Eingänge $\rightarrow n$ Ausgänge

- Wandelt den aktiven Eingang in eine binäre Darstellung um.
- Oft in Tastaturen genutzt, um die gedrückte Taste in einen Binärcode umzuwandeln.

Schaltfunktionen

2-De-Mux (1-to-4-Demultiplexer)

$z_0(x, y_0, y_1) = x(\neg y_0 \neg y_1)$
 $z_1(x, y_0, y_1) = x(\neg y_0 y_1)$
 $z_2(x, y_0, y_1) = x(y_0 \neg y_1)$
 $z_3(x, y_0, y_1) = x(y_0 y_1)$

Darstellung von Funktionen mittels Multiplexer

Eine Funktion $f : B^n \rightarrow B$ kann durch einen $(n-1)$ -Multiplexer dargestellt werden, indem die ersten $(n-1)$ Variablen als Steuersignale und die n -te Variable als Eingangssignal verwendet werden. Abhängig von den Steuersignalen wird der Mux-Ausgang entweder x_n , $\neg x_n$, 0 oder 1 sein.

Beispiel für $B^3 \rightarrow B$ mit einem 2-Multiplexer:

x_0	x_1	x_2	z	
0	0	0	0	$\rightarrow 0$
0	0	1	0	$\rightarrow 0$
0	1	0	0	$\rightarrow 0$
0	1	1	1	$\rightarrow x_2$
1	0	0	1	$\rightarrow 1$
1	0	1	1	$\rightarrow 1$
1	1	0	1	$\rightarrow \neg x_2$
1	1	1	0	$\rightarrow 0$

4 Basisumwandlung

$(132)_{10} \rightarrow (204)_8$

$132 \div 8 = 16 \text{ Rest } 4$
 $16 \div 8 = 2 \text{ Rest } 0$
 $2 \div 8 = 0 \text{ Rest } 2$

5 Quine McCluskey Verfahren

$f(a, b, c, d) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14)$

	Start	Schritt 1	Schritt 2
group 0	0 0000 ✓ 1 0001 ✓ 2 0010 ✓ 8 1000 ✓	0 1 000- ✓ 0 2 00-0 ✓ 0 8 -000 ✓ 1 5 0-01 ✓	0, 1, 8, 9 -00- 0, 2, 8, 10 -0-0
group 1	5 0101 ✓ 6 0110 ✓ 9 1001 ✓ 10 1010 ✓ 7 0111 ✓ 14 1110 ✓	1 9 -001 ✓ 2 6 0-10 ✓ 2 10 -010 ✓ 8 9 100- ✓ 8 10 10-0 ✓ 5 7 01-1 ✓ 6 7 011- ✓ 6 14 -110 ✓ 10 14 1-10 ✓	2, 6, 10, 14 --10

Nicht weiter verwendete Minterme:

$f = \overline{a}cd + \overline{a}b\overline{d} + \overline{a}bc + \overline{b}\overline{c} + \overline{b}d + c\overline{d}$

Term	0	1	2	5	6	7	8	9	10	14
$\overline{a}cd$		1		1						
$\overline{a}b\overline{d}$				1		1				
$\overline{a}bc$					1	1				
$\overline{b}\overline{c}$	1	1					1	1		
$\overline{b}d$	1		1				1		1	
$c\overline{d}$			1		1			1	1	1


Minimale Darstellung:

$f = \overline{a}bd + \overline{b}\overline{c} + c\overline{d}$


6 OBDD

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

OBDD mit $x > z > y$

 

Optimiertes OBDD mit $z > y > x$

 

Unabhängige Fehlerdiagnose

$f(x_0, x_1, x_2) = x_0(x_1 + \overline{x_2})$

Wertetabelle:

x_0	x_1	x_2	$f(x_0, x_1, x_2)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- Testpaare:
- x_0 : {(000), (100)}, {(010), (110)}, {(011), (111)}
 - x_1 : {(101), (111)}
 - x_2 : {(100), (101)}
- Minimale Testmengen:
- {(000), (100), (101), (111)}
 - {(011), (100), (101), (111)}

Eliminieren von Schaltungshazards

Anwenden von Satz von Eichelberger. Alle Primimplikanten in DNF führt zu Hazard-freiem Verhalten.

Schaltungsabhängige Fehlerdiagnose

$f(x_0, x_1) = \neg x_0 + \neg x_1$

Annahme:
 $f_1 = 1$ stuck @ zero
 $f_2 = 2$ stuck @ zero, etc.


x_0	x_1	f	f_1	f_2	f_3	f_4
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0

$f_1 = f_2$

x_0	x_1	f	$f \oplus f_1$	$f \oplus f_3$	$f \oplus f_4$
0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0

- Minimale Testmenge:
- {(0, 1), (1, 0), (1, 1)}
- Alle Fehler sind feststellbar.


7 Delays

 

- Synchronisiertes Delay durch zentrale Uhr
- Taktimpulse steuern Rückkopplungs-Delay
- Sperrschaltung zwischen Vor- und Hauptspeicher
- Arbeitsphase: Ausgabe des Hauptspeichers (S)
- Setzphase: Übertrag von Vor- (V) zu Hauptspeicher (S)
- Kurzzeitiges Öffnen der Sperre während Setzphase

Flipflops


SR-Flipflop

 

- Zwei Eingänge: Set (S), Reset (R)
 - Flanken- oder pegelgesteuert konfigurierbar
 - Flankensteuerung: Zusätzliche Logik (z.B. Taktflankendetektor)
 - Vermeiden von gleichzeitigem S=R=1
 - Race Condition, falls S und R fast gleichzeitig von 0 auf 1 wechseln
 - Master-Slave für definierte Ausgabe bei Flanke
- Anlegen eines **Taktsignals** erlaubt bessere Kontrolle.

S	R	$Q(t_0)$	$Q(t_1)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	verboten	


D-Flipflop

 

- Ein Daten-Eingang (D), ein Takt-Eingang (Clock)
- Flankengetriggert: Übernahme von D bei Taktflanke
- Keine verbotenen Zustände
- Speichert einzelnes Bit
- Auch in Master Slave Schaltung möglich (Edge-Triggered)

D	G	$Q(t_0)$	$Q(t_1)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


JK-Fliflop

 

- Zwei Eingänge: J (Set), K (Reset)
- Flankengetriggert: Toggeln bei J=K=1
- Interne Rückkopplung verhindert undefinierte Zustände
- Master-Slave-Variante für sequenzielle Logik
- Geeignet für Zähler und Register
- Setzen nur möglich wenn $Q = 0$, Reset nur möglich wenn $Q = 1$


J	K	S	R	$Q(t_0)$	$Q(t_1)$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0

MUX-Delay

 

- MUX Delay: Zeitverzögerung beim Durchschalten der Daten.
- MUX Konfiguration für einfache Flanke: Takt direkt an Steuereingang.
- MUX Konfiguration für doppelte Flanke: Takt und invertierter Takt auf Steuereingänge zweier MUXe, die abwechselnd aktiviert werden.

Ringzähler

 

8 Schaltwerke

Einer- und Zweierkomplement

Einerkomplement:

- Invertierung jedes Bits (0 wird zu 1, 1 wird zu 0).
- Beispiel: Einerkomplement von 0101 ist 1010.
- Zwei Darstellungen für Null (0000 und 1111).
- "Overflow" wird an der niedrigsten Stelle addiert.

Beispiel: $-63_{(10)} - 27_{(10)}$

$-63_{(10)} \rightarrow -(0011\ 1111)_{(2)} \rightarrow 1100\ 0000_{(2)}$

$-27_{(10)} \rightarrow -(0001\ 1011)_{(2)} \rightarrow 1110\ 0100_{(2)}$


$\begin{array}{r} 1100\ 0000_{(2)} \\ +1110\ 0100_{(2)} \\ \hline 11010\ 0100_{(2)} \end{array} \rightarrow 1010\ 0101_{(2)}$

$1010\ 0101_{(2)} \rightarrow -(0101\ 1010)_{(2)} \rightarrow -90_{(10)}$


Zweierkomplement:

- Addition von 1 zum Einerkomplement.
 - Beispiel: Zweierkomplement von 0101 ist 1011.
 - Eine Darstellung für Null, vereinfacht binäre Subtraktion.
- ! Aufpassen beim zurückwandeln, auch hier wieder +1


3-Bit Addier-/Subtrahierwerk

 

4-Bit Paralleladdierwerk

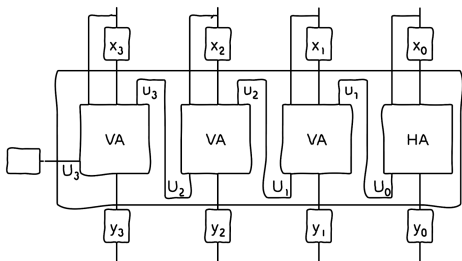

4-Bit Serienaddierwerk

 

Algorithmus

Reduktionen

- $AX\varphi \Leftrightarrow \neg EX\neg\varphi$
 - Wenn $AX\varphi$ wahr ist, dann gibt es keinen Pfad, auf dem als nächstes $\neg\varphi$ wahr ist.
- $AG\varphi \Leftrightarrow \neg EF\neg\varphi$
 - Wenn $AG\varphi$ wahr ist, dann gibt es keinen Pfad, auf dem irgendwann $\neg\varphi$ wahr ist.
- $EF\varphi \Leftrightarrow \top EU\varphi$
 - Wenn $EF\varphi$ wahr ist, dann ist von einem wahren Zustand aus φ irgendwann erreichbar.
- $EG\varphi \Leftrightarrow \neg AF\neg\varphi$
 - Wenn $EG\varphi$ wahr ist, dann ist φ immer wahr auf einem Pfad, auf dem $\neg\varphi$ nicht irgendwann wahr wird.
- $\varphi AU\psi \Leftrightarrow \neg((\neg\psi)EU(\neg(\varphi \vee \psi))) \wedge AF\psi$
 - Wenn $\varphi AU\psi$ wahr ist, dann gibt es keinen Pfad, auf dem $\neg\psi$ bleibt, bis $\neg(\varphi \vee \psi)$ wahr wird, und irgendwann wird ψ wahr.

Hierbei ist \top definiert als $\top := p_0 \vee \neg p_0$, was immer wahr ist.

Der Algorithmus behandelt:

\neg, \wedge, EX, EU, AF

Es gilt:

$$AX\Phi \equiv \neg EX\neg\Phi$$

$$AG\Phi \equiv \neg EF\neg\Phi$$

$$EF\Phi \equiv \top EU\Phi$$

$$EG\Phi \equiv \neg AF\neg\Phi$$


$$\Phi AU\Psi \equiv \neg(\neg\Psi EU\neg(\Phi \vee \Psi)) \wedge AF\Psi$$

$$\Phi \rightarrow \Psi \equiv \neg\Phi \vee \Psi$$


$$\Phi \vee \Psi \equiv \neg(\neg\Phi \wedge \neg\Psi)$$

15 ALU


Most-significant-Bit

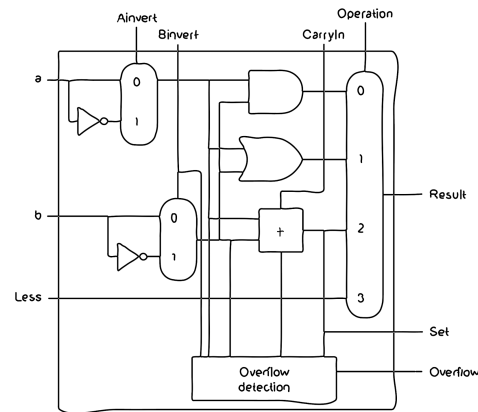

Every other Bit

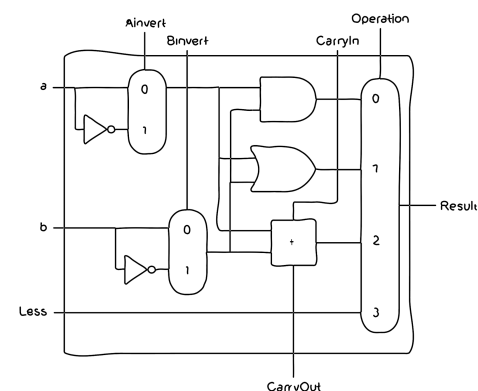

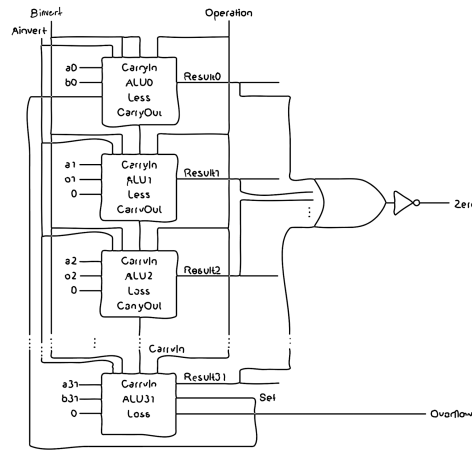Komplettes ALU (bemerke $\neg B$ als c_{in} im least-significant-bit für 2-er Komplement)




$$slt(a, b) := \begin{cases} 0 & \text{sonst} \\ 1 & \text{wenn } a < b \end{cases}$$

16 Beispielaufgaben


Volladdierer mit 3:8 Decoder

A	B	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

CTL Model Checking Beispiel

 Gegeben seien die atomaren Propositionen p und q und die Struktur $K = (\{v1, v2, v3\}, \{(v1, v2), (v1, v3), (v2, v2)\}, L, \{v1\})$, wobei $L(v1) = \emptyset$, $L(v2) = \{p\}$ und $L(v3) = \{q\}$. Benutzen Sie den Algorithmus aus der Vorlesung, um $K \models AF(p \wedge AX\neg q)$ zu entscheiden.



Wir wenden die CTL-Äquivalenzen an:

- Die Formel $AX\varphi$ ist äquivalent zu $\neg EX\neg\varphi$.
- Daraus folgt, dass $AX\neg q$ äquivalent zu $\neg EXq$ ist.

Subformel	Zustände
p	v_2
q	v_3
$\neg q$	v_1, v_2
$AX\neg q \equiv \neg EXq$	v_1, v_2
$p \wedge \neg EXq$	v_2
$AF(p \wedge \neg EXq)$	v_1, v_2, v_3

Das Kripke-Modell K erfüllt somit die Formel $AF(p \wedge AX\neg q)$, da die Bedingung für jeden Zustand im Modell erfüllt ist.